

Q1. (a) 
$$V_{DC} = \frac{2}{\pi} \times V_M$$
$$= \frac{2}{\pi} \times V_{RMS} \times \sqrt{2}$$
$$= \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \times 220 = 198 \text{ V}$$

(b) Output DC voltage  $V_{DC} = 50 \text{ V}$   
Diode resistance,  $r_f = 25 \Omega$   
Load resistance,  $R_L = 800 \Omega$   
Let  $V_M$  be maximum value  
of a.c. voltage required

$$V_{dc} = \frac{V_M}{\pi} \left( \frac{R_L}{r_f + R_L} \right)$$

$$\text{or } 50 = \frac{V_M (800)}{\pi (25 + 800)}$$

$$\text{or } V_M = 162 \text{ V}$$

Hence, a.c. voltage of maximum value  
162 V is required.

(c) RMS primary voltage = 230 V


$$\therefore \text{RMS secondary voltage} \\ = (230 \times 1.5) = 46 \text{ V}$$

$$\text{Maximum voltage across secondary} \\ = 46\sqrt{2} = 65 \text{ V}$$

$$\text{Maximum voltage across half secondary} \\ \text{winding} = \frac{V_m}{2} = 32.5 \text{ V}$$

$$\text{Average current, } I_{dc} = \frac{2 V_m}{\pi R_L} \\ = 0.207 \text{ A}$$

Ans 2

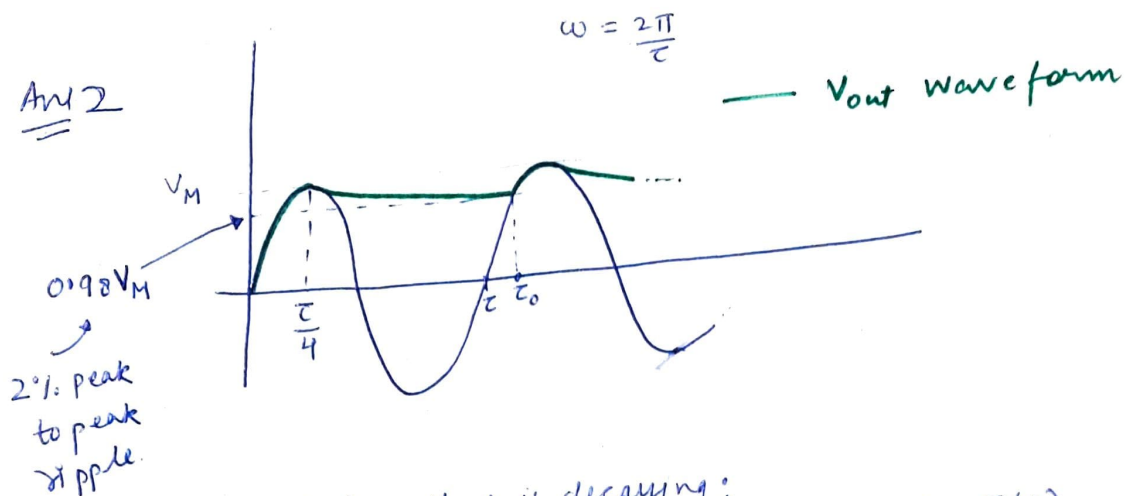

when  $V_{out}$  is decaying:

$$V_{out} = V_M e^{-\frac{(t - \tau/4)}{RC}}$$

for small values of  $x$ ,  $e^x \approx 1 + x$

$$\Rightarrow V_{out} = V_M \left( 1 - \frac{(t - \tau/4)}{RC} \right)$$

assuming  $RC \gg \tau$

At  $\tau_0$ ,

$$V_M \sin(\omega \tau_0) = 0.98 V_M$$

$$\Rightarrow \omega \tau_0 = 2\pi + 78.5^\circ \left( \frac{\pi}{180} \right)$$

$$\Rightarrow \tau_0 = \tau \left( 1 + \frac{78.5^\circ}{360^\circ} \right)$$

$$\boxed{\tau_0 = 1.218 \tau}$$

at  $\tau_0$   $V_{out}$  is also equal to  $0.98 V_M$

$$\Rightarrow V_M \left( 1 - \frac{(\tau_0 - \tau/4)}{RC} \right) = 0.98 V_M$$

$$\Rightarrow \frac{\tau_0 - \tau/4}{RC} = 0.02$$

$$\Rightarrow RC = 50 (\tau_0 - \tau/4)$$
$$= 50 (1.218 \tau - 0.25 \tau)$$

$$\boxed{RC = 48.4 \tau}$$